

---

# RX62T グループ

R01AN0638JJ0100

Rev.1.00

2011.07.15

## アナログ電源パターンの注意事項

---

### 要旨

本アプリケーションノートは、RX62T グループのアナログ電源のレイアウトについて説明しています。

### 動作確認デバイス

RX62T グループ

RX62T グループと同様の A/D コンバータを持つ他の RX ファミリでも本説明を使用することができます。ただし、一部の機能が変更されている場合がありますのでマニュアルで確認してください。

### 目次

- 1. 電源端子のレイアウト注意事項..... 2
- 2. 参考ドキュメント..... 9

## 1. 電源端子のレイアウト注意事項

### 1.1 デジタル回路とアナログ回路の分離

デジタル回路とアナログ回路をできるだけ分離し、デジタル回路の信号がアナログ信号のノイズにならないように信号線の交差や近接を避けてください。

12ビット A/D 変換器のアナログ入力端子 (AN000 ~ AN003, AN100 ~ AN103)、アナログ基準電源 (VREFH0、VREFL0)、アナログ電源電圧 (AVCC0) は、アナロググランド (AVSS0) でデジタル回路と分離してください。さらに、アナログ基準グランド (VREFL0) およびアナロググランド (AVSS0) は、ボード上の安定したグランド (VSS) に一点接続してください。

同様に、10ビット A/D 変換器のアナログ入力端子 (AN00 ~ AN11)、アナログ基準電源 (VREF)、アナログ電源電圧 (AVCC) は、アナロググランド (AVSS) でデジタル回路と分離してください。さらに、アナロググランド (AVSS) は、ボード上の安定したグランド (VSS) に一点接続してください。

良好なアナログ入出力を得るために、できればアナログ・グランド・プレーンとデジタル・グランド・プレーンを個別の PCB 層に割り当ててください。

アナログ端子の設定範囲は下記としてください。A/D コンバータを使用しない場合も 12ビット A/D 変換器の AVCC0、AVSS0、VREFH0、VREFL0、および 10ビット A/D 変換器の AVCC、AVSS、VREF を開放しないでください。

表 1 アナログ端子の設定範囲 (3V 版)

アナログ端子	A/D コンバータ使用時	A/D コンバータ未使用時
AVCC0、AVCC	AVCC0 = AVCC = 3.0 ~ 3.6V または 4.0 ~ 5.5V	AVCC0 = AVCC = VCC
AVSS0、AVSS	AVSS0 = AVSS = VSS <sup>(注1)</sup>	AVSS0 = AVSS = VSS
VREFH0	VREFH0 = 3.0V ~ AVCC0 または 4.0V ~ AVCC0	VREFH0 = AVCC0
VREFL0	VREFL0 = AVSS0 <sup>(注1)</sup>	VREFL0 = AVSS0
AN000 ~ AN003 AN100 ~ AN103	VREFL0 VAN VREFH0 <sup>(注2)</sup>	<sup>(注3)</sup>
VREF	VREF = 3.0V ~ AVCC または 4.0V ~ AVCC	VREF = AVCC
AN00 ~ AN11	AVSS VAN VREF <sup>(注2)</sup>	<sup>(注3)</sup>

注 1: AVSS0、AVSS、VREFL0 はボード上の安定したグランド (VSS) に一点接続してください。

注 2: VAN: アナログ入力端子 ANn に印加する電圧

注 3: 未使用端子は『ハードウェアマニュアル』に従って端子処理を行ってください。

表 2 アナログ端子の設定範囲 (5V 版)

アナログ端子	A/D コンバータ使用時	A/D コンバータ未使用時
AVCC0、AVCC	AVCC0 = AVCC = 4.0 ~ 5.5V	AVCC0 = AVCC = VCC
AVSS0、AVSS	AVSS0 = AVSS = VSS (注 <sup>1</sup> )	AVSS0 = AVSS = VSS
VREFH0	VREFH0 = 4.0V ~ AVCC0	VREFH0 = AVCC0
VREFL0	VREFL0 = AVSS0 (注 <sup>1</sup> )	VREFL0 = AVSS0
AN000 ~ AN003 AN100 ~ AN103	VREFL0 VAN VREFH0 (注 <sup>2</sup> )	(注 <sup>3</sup> )
VREF	VREF = 4.0V ~ AVCC	VREF = AVCC
AN00 ~ AN11	AVSS VAN VREF (注 <sup>2</sup> )	(注 <sup>3</sup> )

注 1 : AVSS0、AVSS、VREFL0 はボード上の安定したグランド (VSS) に一点接続してください。

注 2 : VAN : アナログ入力端子 ANn に印加する電圧

注 3 : 未使用端子は『ハードウェアマニュアル』に従って端子処理を行ってください。

### 1.2 電源端子用のコンデンサ

VCC と VSS 間、AVCC0 と AVSS0 間、VREFH0 と VREFL0 間、および AVCC と AVSS 間、VREF と AVSS 間には、おのこの 0.1 μF のコンデンサを配置してください。また、AVCC0 と VREFL0 間にも 0.1 μF のコンデンサを配置して頂くと、ノイズ対策上さらに効果があります。各電源間のコンデンサはおのこので最短の閉ループが形成できるように、レイアウトしてください。コンデンサと各端子間の配線長はできるだけ等しくし、さらに配線長が最短になるようにしてください。また、電源ラインとグランドラインはできるだけ太くしてください。

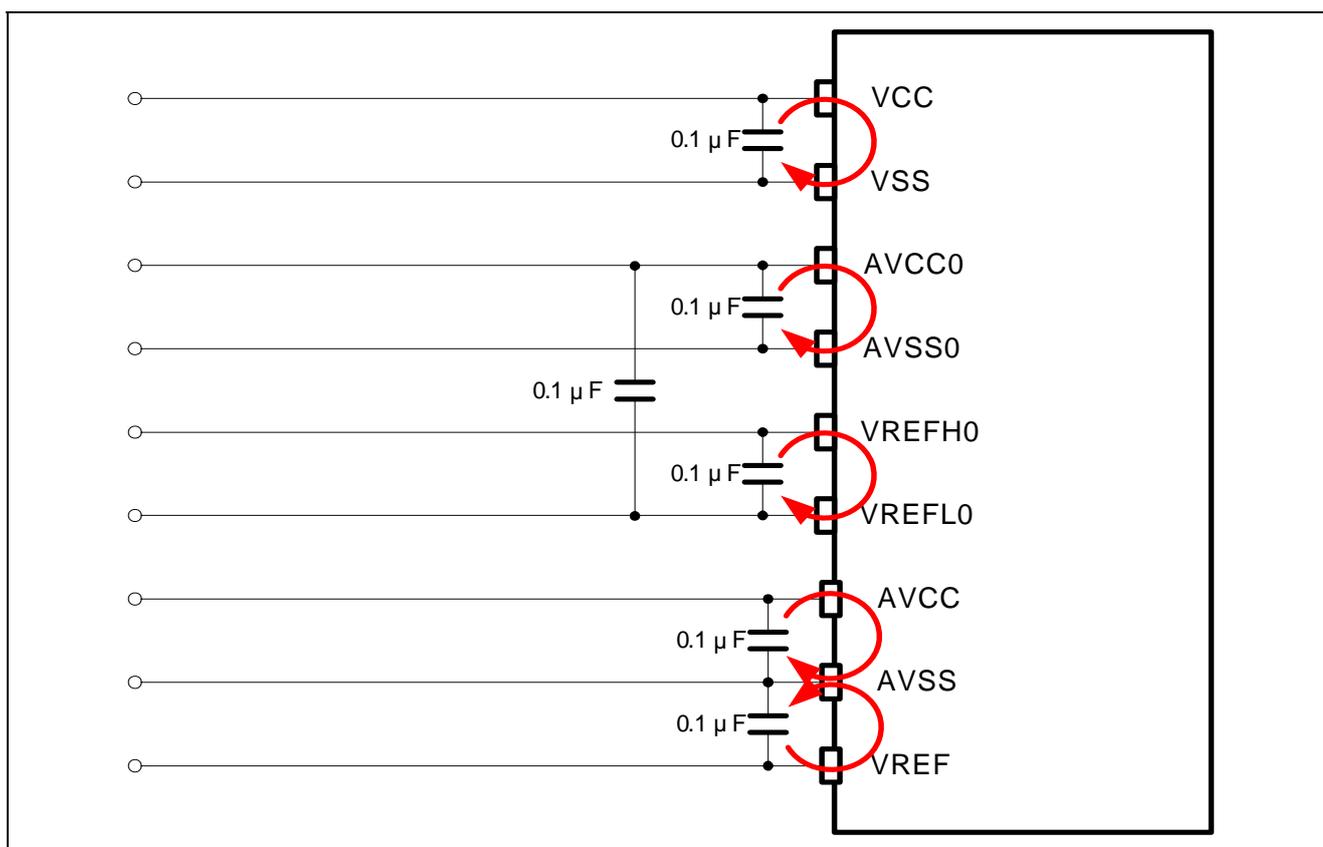


図 1 電源端子のコンデンサと閉ループ

### 1.3 電源端子用コンデンサのレイアウト例

下記に4層基板を使用したアナログ電源端子用コンデンサのレイアウト例を示します。

基板面の割り当ては、ボード表面を部品面、第2層をグランド層、第3層を電源層、裏面を半田面としています。AVCC0 端子、VREFH0 端子、AVSS0 端子、VREFL0 端子、AVCC 端子、VREF 端子、AVSS 端子はコンデンサでデカップリングした後にそれぞれの電源面に接続してください。本例はアナログ電源端子について説明していますが、VCC-VSS 間も同様にデカップリングしてください。

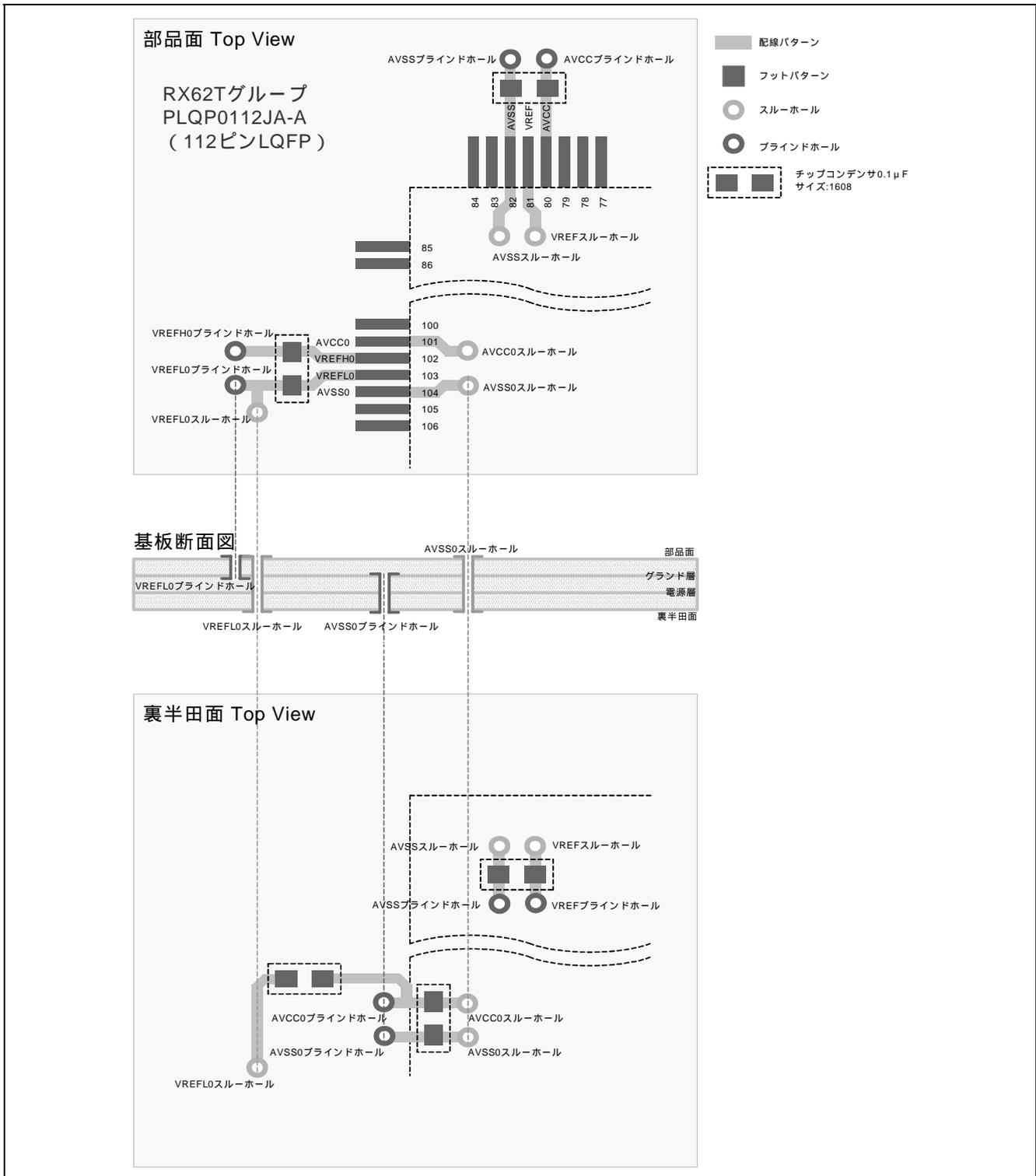


図2 RX62T 112ピン LQFP の電源端子用コンデンサのレイアウト例

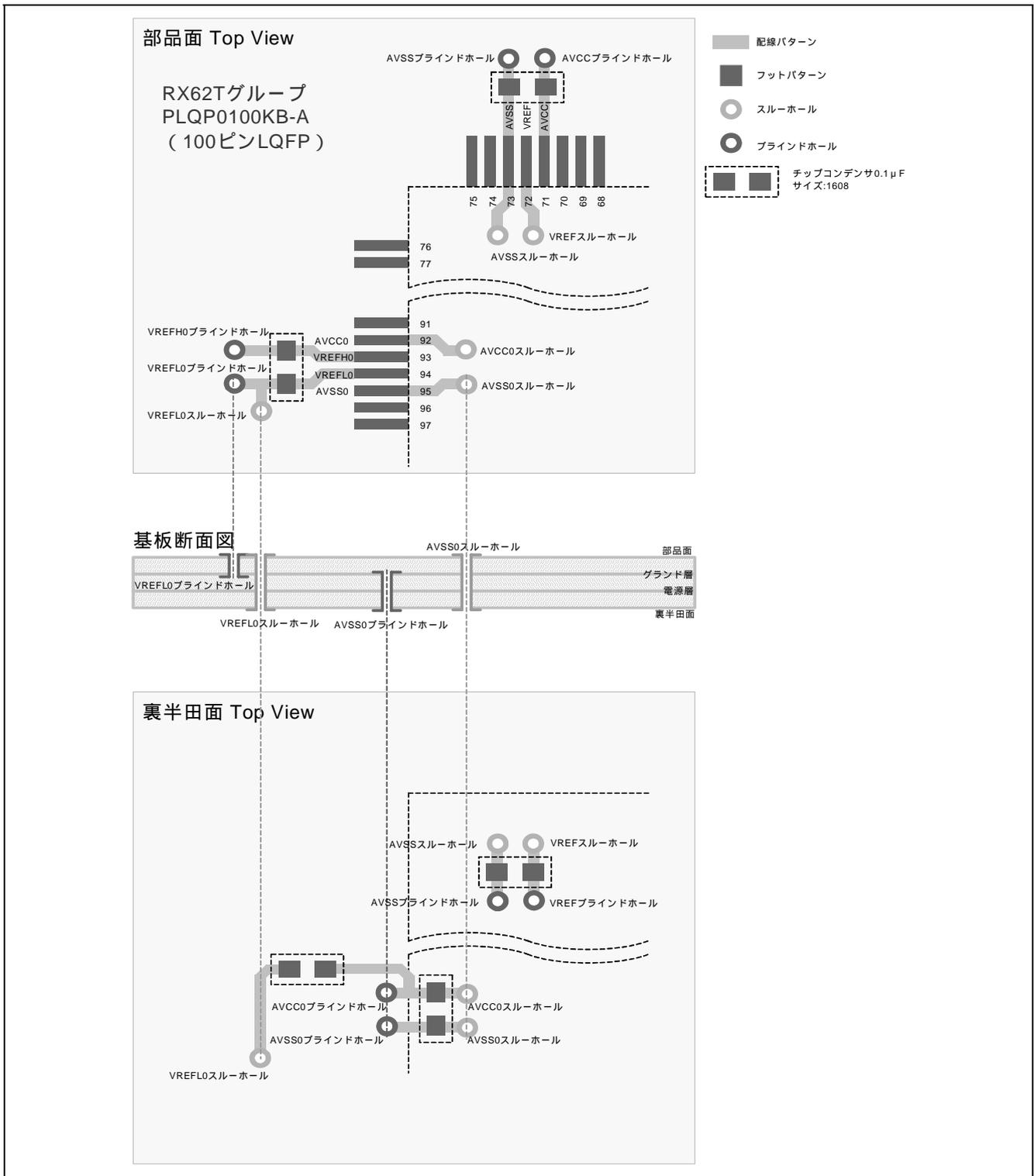


図3 RX62T 100ピンLQFPの電源端子用コンデンサのレイアウト例

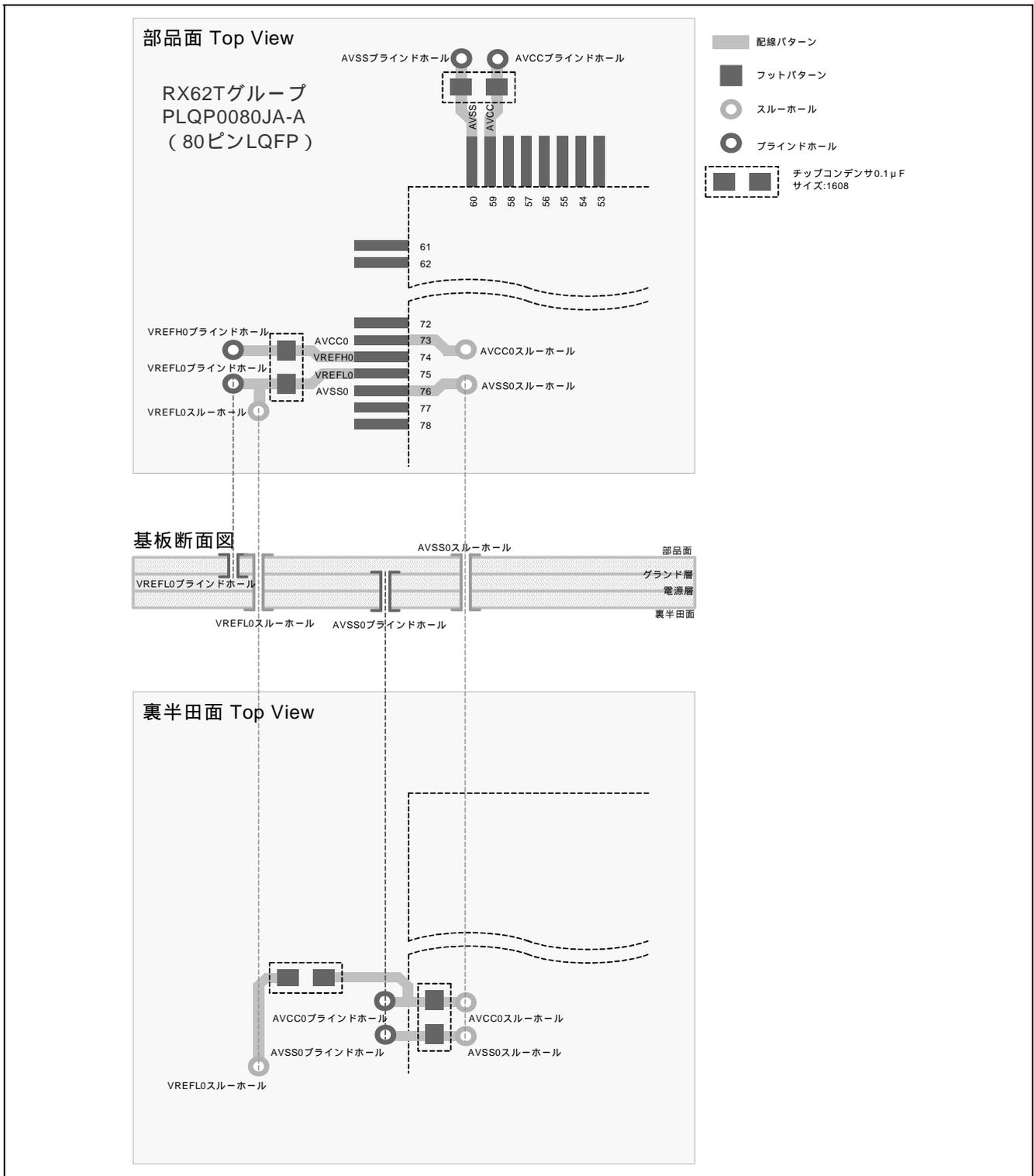


図 4 RX62T 80 ピン LQFP の電源端子用コンデンサのレイアウト例

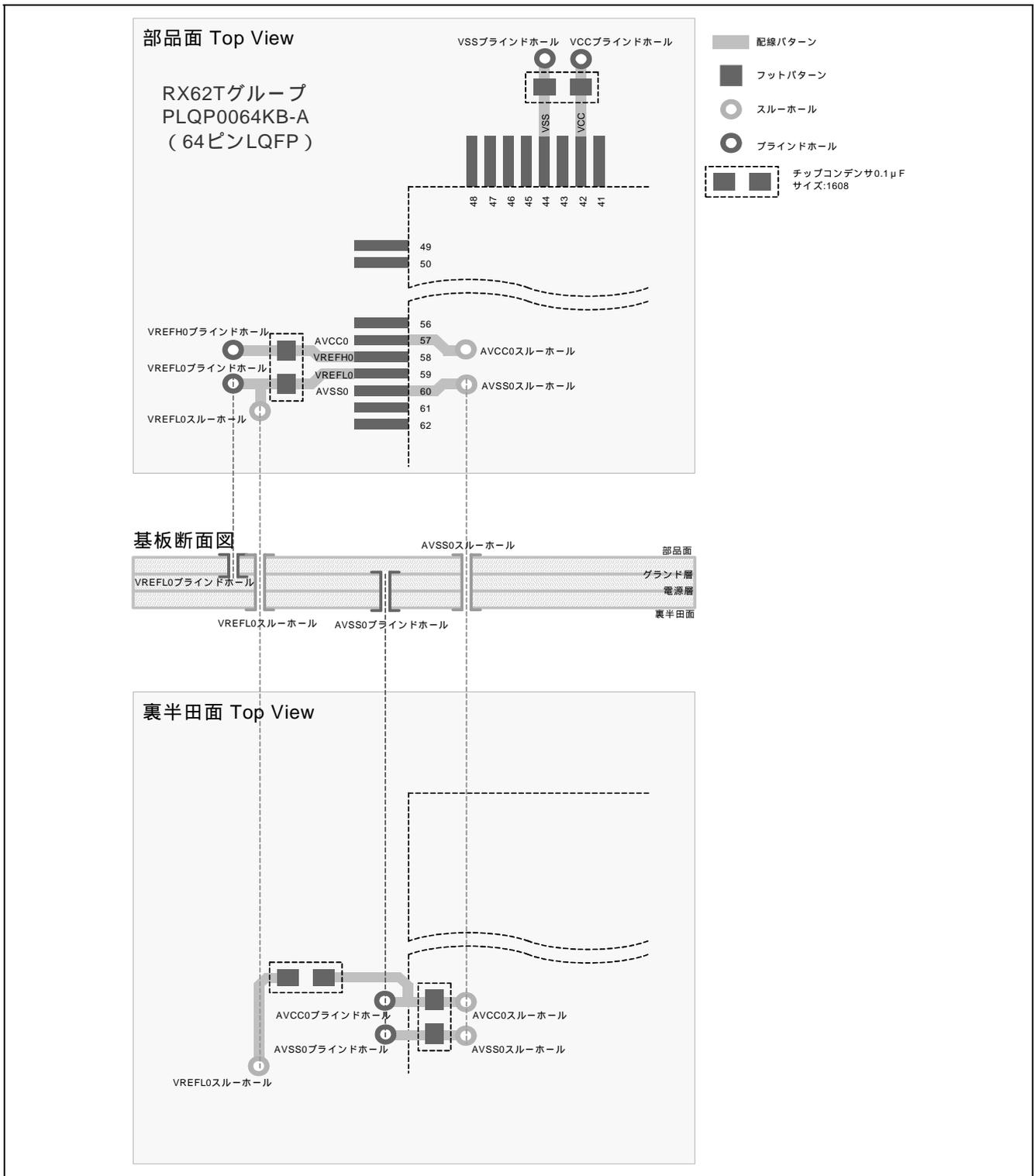


図5 RX62T 64ピンLQFPの電源端子用コンデンサのレイアウト例

1.4 電源ラインのノイズ対策

『ハードウェアマニュアル』の回路図にある  $10\mu\text{F}$  と  $0.01\mu\text{F}$  (参考値) のコンデンサはアナログ電源ラインのバイパスコンデンサとして記載しています。このコンデンサの容量とレイアウトに関しては、システムの特性 (例えば供給電源の近傍に配置するなど) に合わせてご検討ください。

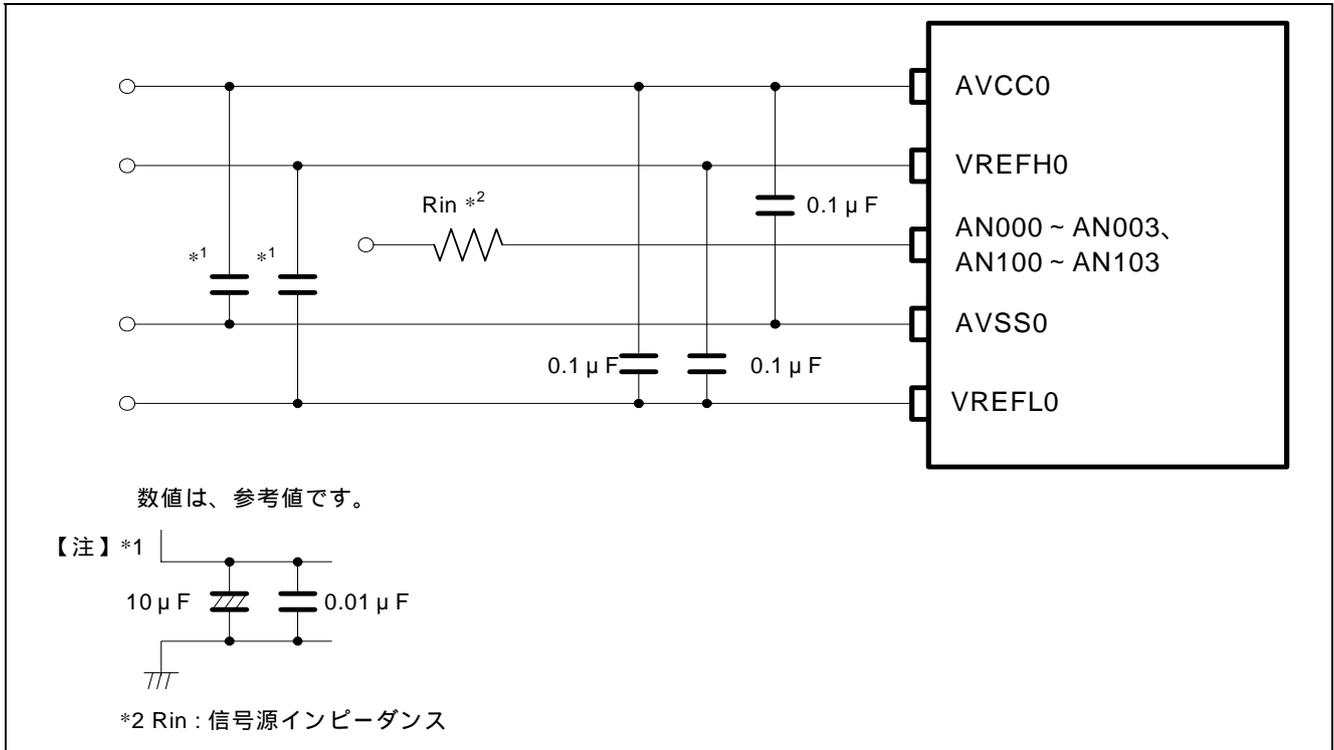


図 6 電源ラインのノイズ対策 (12 ビット A/D 変換器)

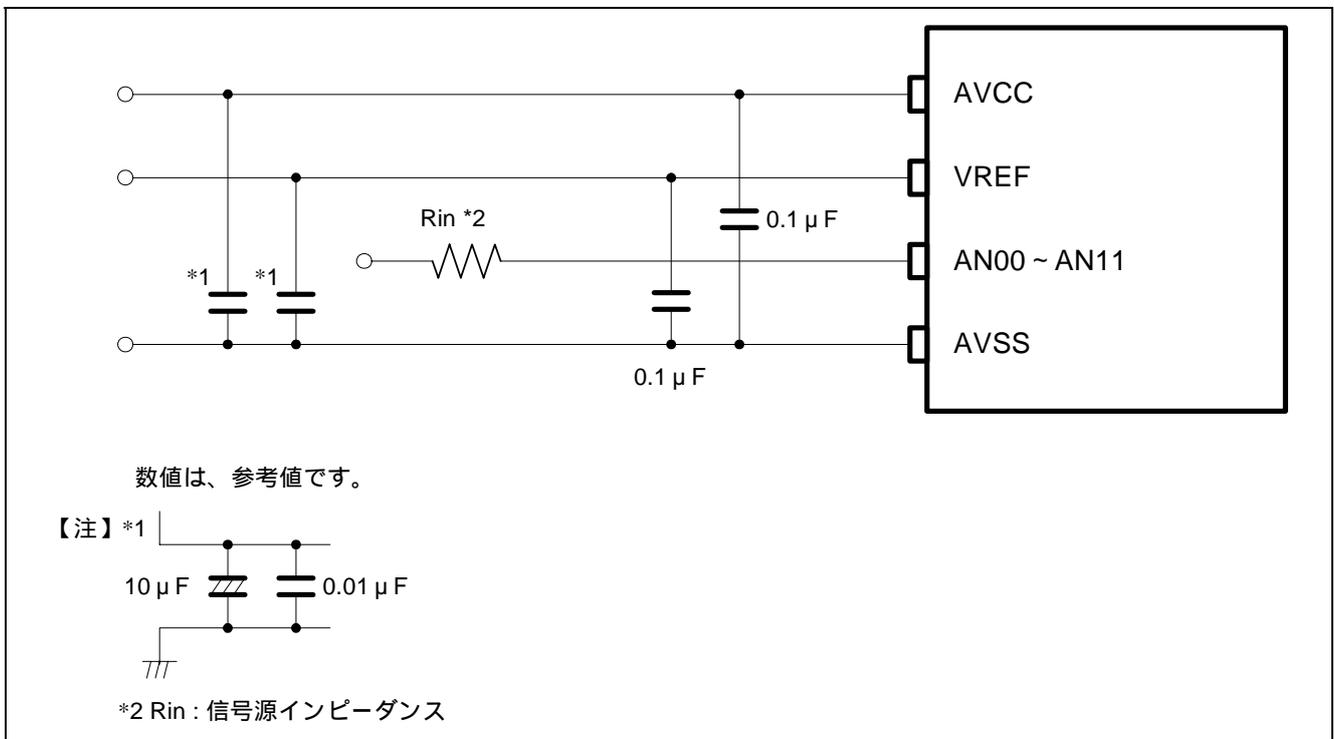


図 7 電源ラインのノイズ対策 (10 ビット A/D 変換器)

## 2. 参考ドキュメント

- ハードウェアマニュアル  
RX62T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10  
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)
- テクニカルアップデート  
(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2011.07.15	—	初版発行

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）がありません。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/inquiry>