

# RX610 グループ

## アナログ電源パターンの注意事項

R01AN0271JJ0100 Rev.1.00 2011.03.07

## 要旨

本アプリケーションノートは、RX610 グループのアナログ電源のレイアウトについて説明しています。

### 対象デバイス

RX610 グループ

RX610 グループと同様の A/D コンバータおよび D/A コンバータを持つ他の RX ファミリでも本説明を使用することができます。ただし、一部の機能が変更されている場合がありますのでマニュアルで確認してください。

## 目次

1.	電源端子のレイアウト注意事項	2
2.	E1/E20 エミュレータ接続時の注意事項	6
3	<b>参</b> 老ドキュメント	7

## 1. 電源端子のレイアウト注意事項

#### 1.1 デジタル回路とアナログ回路の分離

デジタル回路とアナログ回路をできるだけ分離し、デジタル回路の信号がアナログ信号のノイズにならないように信号線の交差や近接をさけてください。

アナログ入力端子(AN0~AN15)、アナログ基準電源(VREFH)、アナログ電源電圧(AVCC)、アナログ基準グランド(VREFL)は、アナロググランド(AVSS)でデジタル回路と分離してください。さらに、アナログ基準グランド(VREFL)およびアナロググランド(AVSS)は、ボード上の安定したグランド(VSS)に一点接続してください。

良好なアナログ入出力を得るために、できればアナログ・グランド・プレーンとデジタル・グランド・プレーンを個別の PCB 層に割り当ててください。

アナログ端子の設定範囲は下記としてください。A/D コンバータ、D/A コンバータを使用しない場合もAVCC、AVSS、VREFH、VREFL を開放しないでください。

フナログやフ	A/D コンバータもしくは	A/D コンバータおよび		
アナログ端子 	D/A コンバータの使用時	D/A コンバータの未使用時		
AVCC	AVCC = VCC	AVCC = VCC		
AVSS	AVSS = VSS *1	AVSS = VSS		
VREFH	VREFH = 3.0V ~ AVCC	VREFH = AVCC		
VREFL	VREFL = VSS *1	VREFL = VSS		
ANn	VREFL VAN VREFH* <sup>2</sup>	*4		
DAn	VREFL VDA VREFH*3	*4		

表 1 アナログ端子の設定範囲

<sup>【</sup>注】 \*1 AVSS、VREFL はボード上の安定したグランド(VSS)に一点接続してください。

<sup>\*2</sup> VAN:アナログ入力端子 ANn に印加する電圧

<sup>\*3</sup> VDA: D/A コンバータの出力電圧

<sup>\*4</sup> 未使用端子は『ハードウェアマニュアル』に従って端子処理を行ってください。

## 1.2 電源端子用のコンデンサ

VCC と VSS 間、AVCC と AVSS 間、VREFH と VREFL 間には、おのおの  $0.1\mu$ F のコンデンサを配置してください。各電源間のコンデンサはおのおので最短の閉ループが形成できるように、レイアウトしてください。コンデンサと各端子間の配線長はできるだけ等しくし、さらに配線長が最短になるようにしてください。また、電源ラインとグランドラインはできるだけ太くしてください。

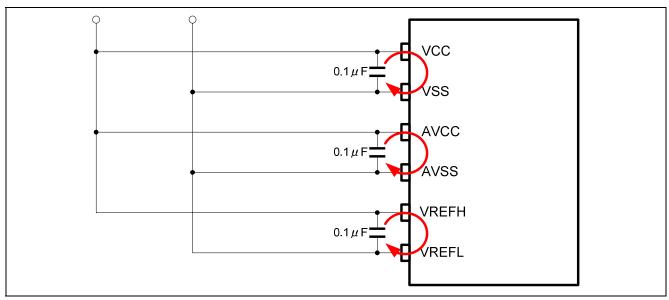


図1 電源端子用のコンデンサと閉ループ

## 1.3 電源端子用コンデンサのレイアウト例

下記に4層基板を使用したアナログ電源端子用コンデンサのレイアウト例を示します。

基板面の割り当ては、ボード表面を部品面、第2層をグランド層、第3層を電源層、裏面を半田面としています。AVCC 端子、VREFH 端子、AVSS 端子、VREFL 端子はコンデンサでデカップリングした後にそれぞれの電源面に接続してください。本例はアナログ電源端子について説明していますが、VCC-VSS 間も同様にデカップリングしてください。

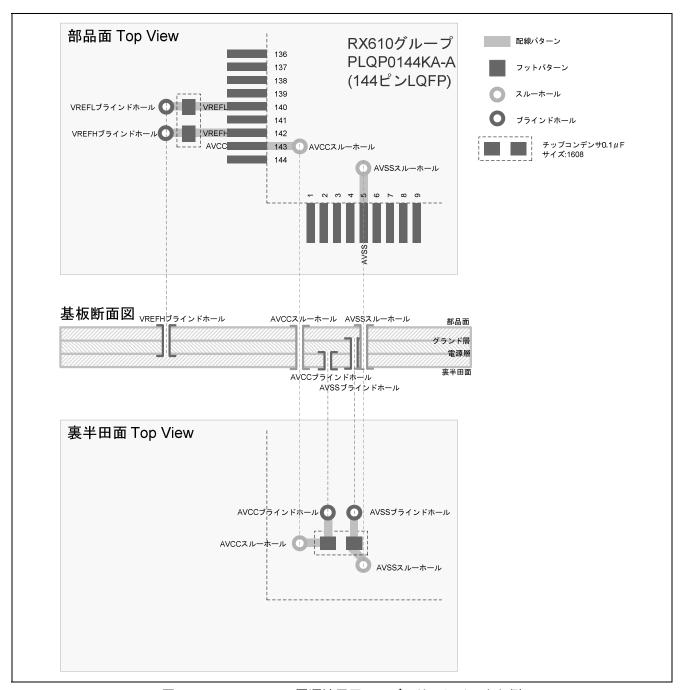


図 2 RX610 LQFP の電源端子用コンデンサのレイアウト例

## 1.4 電源ラインのノイズ対策

『ハードウェアマニュアル』の回路図にある  $10 \mu F$  と  $0.01 \mu F$  (参考値)のコンデンサはアナログ電源ラインのバイパスコンデンサとして記載しています。このコンデンサの容量とレイアウトに関しては、システムの特性 (例えば供給電源の近傍に配置するなど)に合わせてご検討ください。

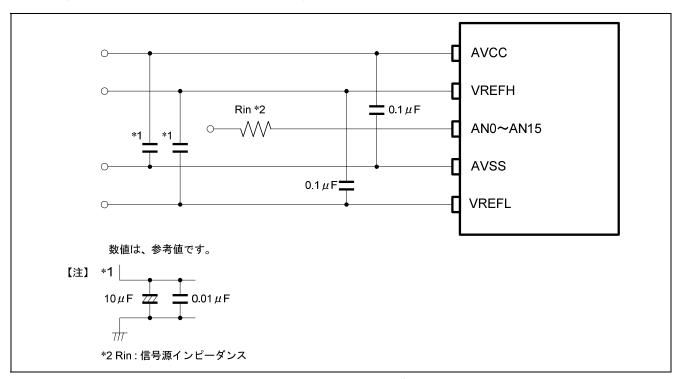


図3 電源ラインのノイズ対策

## 2. E1/E20 エミュレータ接続時の注意事項

RX610 LQFP の AVCC 端子と TCK 端子が隣接しているため、E1/E20 エミュレータ接続時に TCK 端子に入力される信号がノイズ源となり、A/D 変換および D/A 出力に影響をあたえる可能性があります。

そのため、TCK クロックが影響ないよう基板レイアウトで対策頂くか、A/D 変換または D/A 出力の評価を行う際には E1/E20 を外してチップ単体で動作させて評価を行って頂くようお願い致します。図 4 に AVCC ラインと TCK ラインの併走および交差をなくし近接をさけたパターン例を示します。

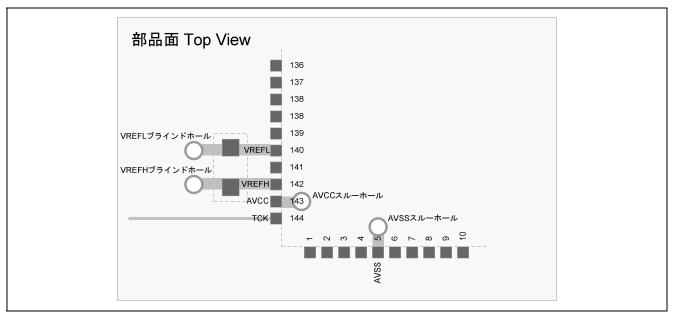


図 4 RX610 LQFP の TCK 端子と AVCC 端子

## 3. 参考ドキュメント

- ハードウェアマニュアル RX610 グループ ハードウェアマニュアル (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)
- テクニカルアップデート (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

# ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://japan.renesas.com/

## お問合せ先

http://japan.renesas.com/inquiry

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 改訂記録

		改訂内容		
Rev.	発行日	ページ	ポイント	
1.00	2011.03.07	_	初版発行	

#### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、 クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子 (または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し てから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

### ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報 の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療 行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム等

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熟特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用く ださい。当社保証範囲を招えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサスエレクトロニクス株式会社

http://www.renesas.com

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

(03)5201-5307

■技術的なお問合せ	および資料の	ご請求は下記へどう・	そ。
総合お問合せ窓口	: http://japan	.renesas.com/inquiry	

■営業お問合せ窓口

 , ,		

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。