カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



M37531T-ADS

ユーザーズマニュアル

M37531RSS, M37532RSS, M37534RSS, M37536RSS, M37540RSS, M37542RSS, M37544RSS 用端子処理基板

安全設計に関するお願い

● 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の 故障又は誤動作によって結果として、人身事故火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策 設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ◆本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサステクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について株式会社ルネサステクノロジおよび株式会社ルネサスソリューションズが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ●本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、株式会社ルネサス テクノロジおよび株式会社ルネサス ソリューションズは責任を負いません。
- ●本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、株式会社ルネサステクノロジおよび株式会社ルネサスソリューションズは、予告なしに、本資料に記載した製品又は仕様を変更することがあります。ルネサステクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前に株式会社ルネサステクノロジ、株式会社ルネサスソリューションズ、株式会社ルネサス販売又は特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサステクノロジホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ●本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、株式会社ルネサステクノロジおよび株式会社ルネサスソリューションズはその責任を負いません。
- ◆本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。株式会社ルネサステクノロジおよび株式会社ルネサスソリューションズは、適用可否に対する責任は負いません。
- ●本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、株式会社ルネサステクノロジ、株式会社ルネサスソリューションズ、株式会社ルネサス販売又は特約店へご照会ください。
- ◆本資料の転載、複製については、文書による株式会社ルネサス テクノロジおよび株式会社ルネサス ソリューションズの事前の承諾が必要です。
- ◆本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら株式会社ルネサステクノロジ、株式会社ルネサスソリューションズ、株式会社ルネサス販売又は特約店までご照会ください。

本製品ご利用に際しての留意事項

- ◆本製品は、プログラムの開発、評価段階に使用する開発支援装置です。開発の完了したプログラムを量産される場合には、必ず事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品を使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
- ●弊社は、本製品不具合に対する回避策の提示又は、不具合改修などについて、有償もしくは無償の対応に努めます。ただし、いかなる場合でも回避策の提示又は不具合改修を保証するものではありません。
- ◆本製品は、プログラムの開発、評価用に実験室での使用を想定して準備された製品です。国内の使用に際し、電気用品安全法及び電磁波障害対策の適用を受けておりません。

製品の内容及び本書についてのお問い合わせ先

エミュレータデバッガのインストーラが生成する以下のテキストファイルに必要事項を記入の上、ツール技術サポート窓口 support_tool@renesas.com まで送信ください。

¥SUPPORT¥製品名¥SUPPORT.TXT

株式会社ルネサス ソリューションズ マイコンツール部

ツール技術サポート窓口 support_tool@renesas.com regist_tool@renesas.com http://www.renesas.com/jp/tools

目 次

1	開封時のご確認事項	. 4		
2	概要	. 4		
	仕様			
	セットアップ			
5 発振回路				
	5.1 発振小基板			
	5.2 CR 発振回路のパターンの使用方法			
	ピン接続図			

1 開封時のご確認事項

M37531T-ADS の構成は以下の通りです。開封時にご確認ください。

表.1.1 包装内容

	包装内容
端子処理基板	M37531T-ADS
ユーザーズマニュアル	M37531T-ADS ユーザーズマニュアル (本書)

包装製品についてお気づきの点がありましたら、担当の株式会社ルネサス テクノロジ、株式会社ルネサス ソリューションズ、株式会社ルネサス販売または特約店までお問い合わせください。

2 概要

本製品は、エミュレータ PC4700 シリーズでプログラム開発を行う際に使用する端子処理基板です。7531/7532/7534/7536/7540/7542/7544 グループ RSS マイコンに対して電源電圧、クロック信号、リセット信号などエミュレータ MCU を動作させるために最低限必要な信号を供給するための基板です。

ターゲットが準備されてないときにご使用ください。

3 仕様

表 3.1に M37531T-ADS の仕様を示します。

表 3.1 M37531T-ADS の仕様

項目		仕様内容
対応 MCU		M37531RSS
		M37532RSS
		M37534RSS
		M37536RSS
		M37540RSS
		M37542RSS
		M37544RSS
搭載クロック		4.0MHz 実装(発振小基板 OSC-2 使用)
Vec		別途供給*
Vss		別途供給*
RESET		・リセット回路実装(パワーオンリセットおよびリセット
		スイッチ)
		・エミュレーションポッドのリセット出力を接続
外形寸法	横幅	90mm
	奥行き	115mm
その他		・CR 発振用パターンを用意
		・ユニバーサル部を用意

*PC4701 用エミュレーションポッド(M38000TL2-FPD 等)からは電源供給ができません。別途電源が必要となりますのでご注意ください。

4 セットアップ

本章では、M37531T-ADS のセットアップ方法を以下に示します。 (1)M37531T-ADS にエミュレータ MCU を実装してください。 エミュレータ MCU の 1 番ピンの位置を確認の上、実装してください。

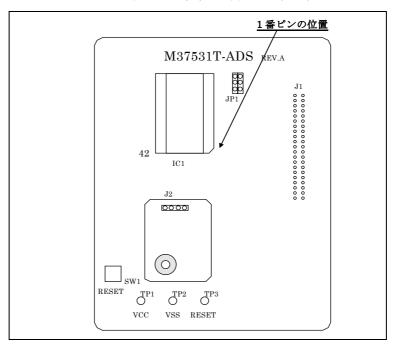


図 4.1 M37531T-ADS エミュレータ MCU の 1 番ピンの位置

- (1)エミュレーションポッドの白色ケーブルを M37531T-ADS の RESET(TP3)端子へ、黒色ケーブルを M37531T-ADS の Vss(TP2)端子へ接続してください。
- (2)M37531T-ADS の Vcc 端子に別途用意した電源電圧を接続してください。 (電源の GND 出力も M37531T-ADS の Vsc 端子へ接続してください)。
- (3)エミュレーションポッドの黄色ケーブルは Vcc(TP1)端子に接続しないでください。 表 4.1にコネクタケーブルと信号の対応、図 4.2に接続使用形態を示します。

表 4.1 M38000TL2-FPD コネクタケーブルと対応信号

ケーブル色	信号
白色	RESET
黒色	Vss
黄色	Vcc (接続しません。)

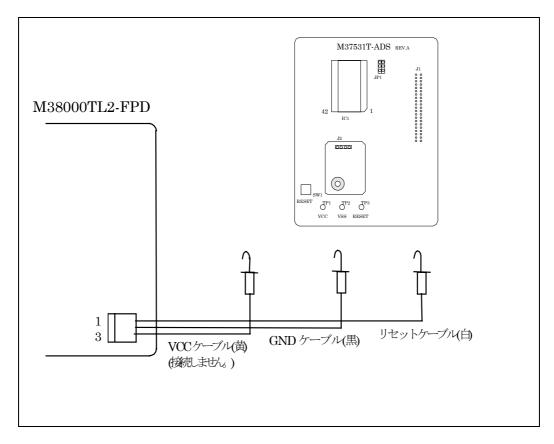


図 4.2 M37531T-ADS 接続使用形態

▼注意事項



これらの接続は、必ず電源を切った状態で行ってください。内部回路を破壊する場合があります。

5 発振回路

5.1 発振小基板

M37531T-ADS は、4.0MHz の発振子を実装した発振小基板を搭載しています。

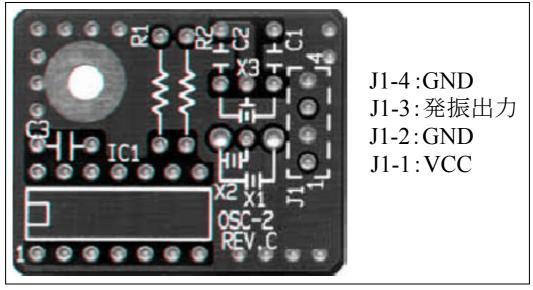


図 5.1 発振小基板のコネクタピンアサイン

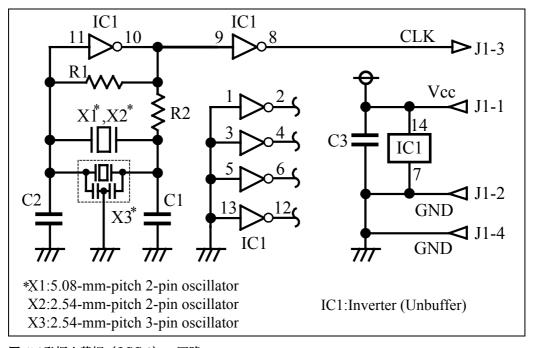


図 5.2発振小基板 (OSC-2) の回路

5.2 CR 発振回路のパターンの使用方法

M37531T-ADS 上には、CR 発振回路パターンを用意してあります。 CR 発振回路を使用する場合には、R3、C5 を実装し、JP1 のメッキ線を取り外し、設定を変更します。

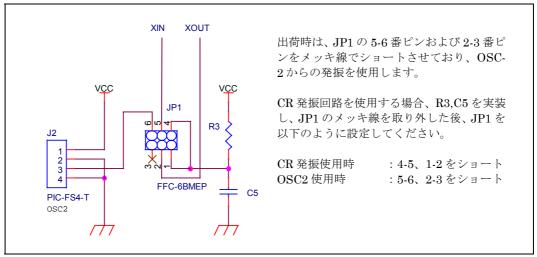


図 5.3 CR 発振回路パターンの使用方法

▼注意事項



これらの接続は、必ず電源を切った状態で行ってください。内部回路を破壊する場合があります。

6 ピン接続図

図 6.1 に、M37531T-ADS のピン接続図を示します。

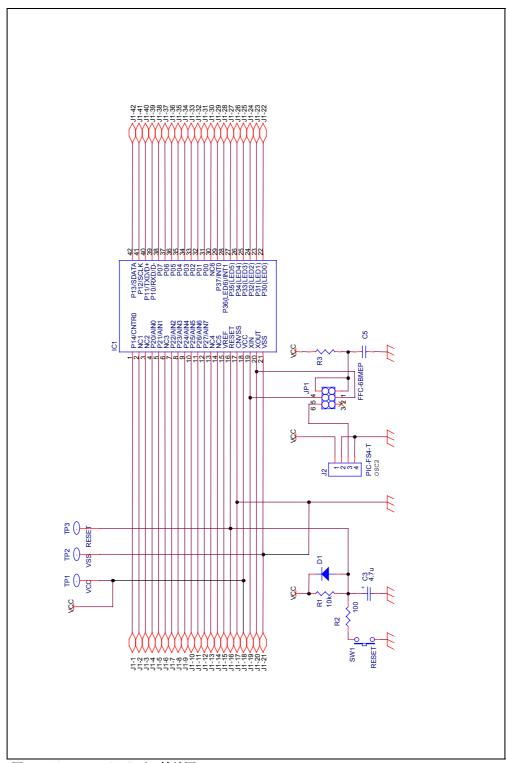


図 6.1 M37531T-ADS ピン接続図

M37531T-ADS ユーザーズマ	ノニュ	T	ル
--------------------	-----	---	---

MEMO

M37531T-ADS ユーザーズマニュアル

Rev. 1.00 03.09.01 RJJ10J0417-0100Z

COPYRIGHT ©2003 RENESAS TECHNOLOGY CORPORATION AND RENESAS SOLUTIONS CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

M37531T-ADS ユーザーズマニュアル

